

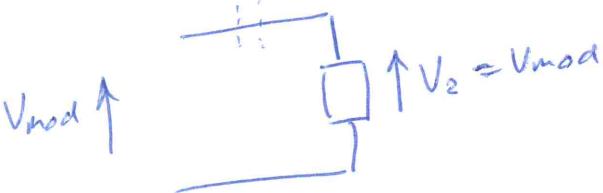
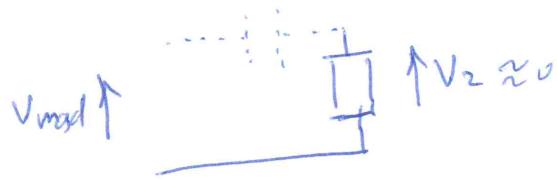
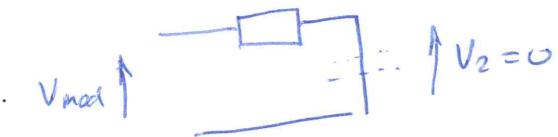


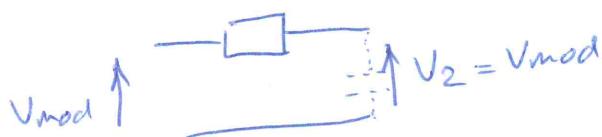② Basses fréquences $Z_c = \frac{1}{C\omega_j} \approx 0$ Hutes fréquences $Z_c = \frac{1}{C\omega_j} \approx \infty$



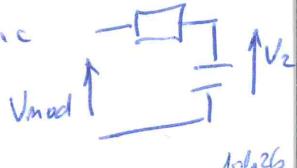Le montage qui réalise un filtre passe-bas est donc




③ Pont diviseur de tension :

$$\underline{V_2} = \underline{V_{mod}} \cdot \frac{\underline{Z_c}}{\underline{Z_c} + \underline{Z_R}} = \underline{V_{mod}} \cdot \frac{\frac{1}{C\omega_j}}{\frac{1}{C\omega_j} + R} \times \frac{C\omega_j}{C\omega_j}$$

$$T(j\omega) = \frac{\underline{V_2}}{\underline{V_{mod}}} = \frac{1}{1 + RC\omega j}$$

de la forme $\frac{1}{1 + j\omega/\omega_0}$ avec $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

④

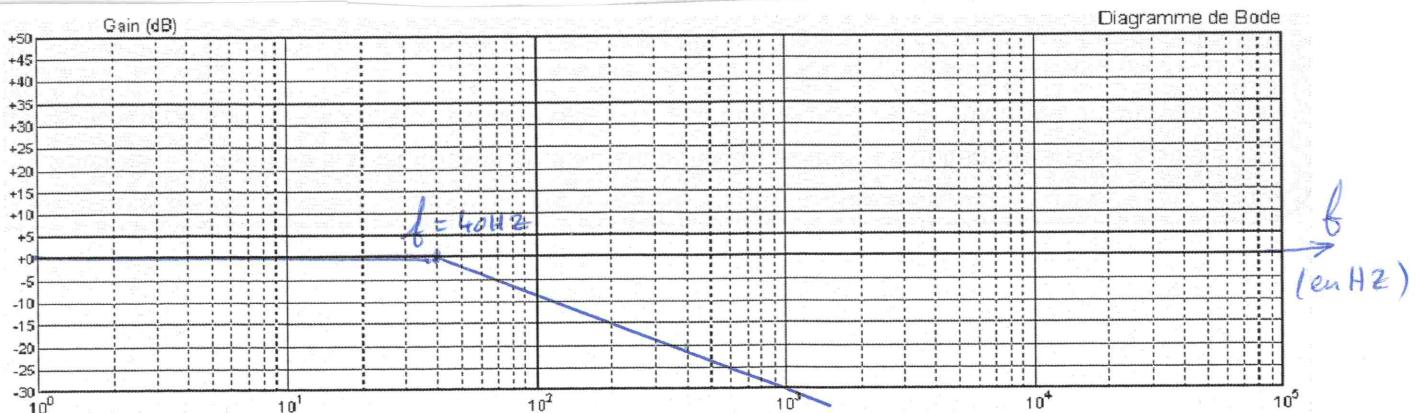

⑤ @équation différentielle intégrée entre $(n-1)T_e$ et nT_e

⑥ $\int \frac{ds}{dt} dt$ s'intègre en $s[n] - s[n-1]$
 b) $\int s dt$ ou $\int s dt$ s'intègre numériquement (rectangle ou trapèze)

c) on exprime $s[n]$ en fonction des autres termes.

10h32

⑥ Condensateurs $i_c = C \frac{du_c}{dt}$

Résistance $u_R = R i_c$

a) Loi des mailles : $V_{mod} = u_R + u_c$

$$V_{mod} = RC \frac{du_c}{dt} + u_c$$

$$\text{(b)} \quad \int_{(n-1)T_e}^{nT_e} V_{mod}(t) dt = RC \int_{(n-1)T_e}^{nT_e} \frac{du_c(t)}{dt} dt + \int_{(n-1)T_e}^{nT_e} u_c(t) dt$$

↓ trapèze ↓ intégrale ↓ trapèze

$$(RC + \frac{T_e}{2}) u_{cn} = (RC - \frac{T_e}{2}) u_{cn-1} + \frac{V_{modn} + V_{modn-1}}{2} T_e$$

$$u_{cn} = \frac{RC - \frac{T_e}{2}}{RC + \frac{T_e}{2}} u_{cn-1} + \frac{T_e}{2(RC + \frac{T_e}{2})} (V_{modn} + V_{modn-1})$$

10h40

⑦ def filtre(E):

$$\tau_a = 1/40$$

$$N = \text{len}(S)$$

$$S = [0] * N$$

$S[0] = E[0]$
 for n in range(1, N):


$$S[n] = (\tau_a - T_e/2) / (\tau_a + T_e/2) E[n-1]$$

$$+ T_e / (2 * (\tau_a + T_e/2)) (E[n] + E[n-1])$$

return S

10h50

⑧ $v_2 = \text{filtre}(v_{mod})$

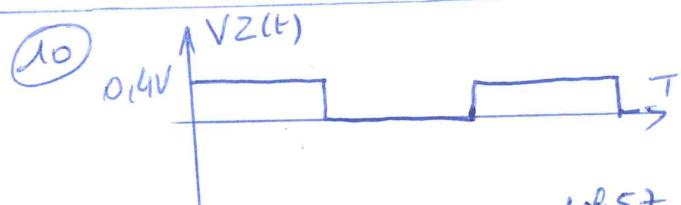

⑨ plt.plot(T, vmod)
 plt.plot(T, v2)

10h57