
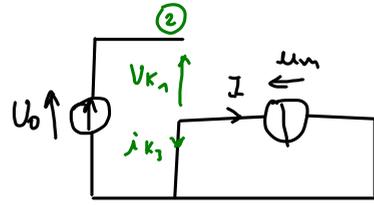


①

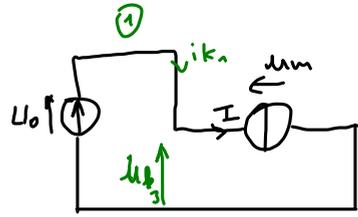

association sources de courant et de tension


source de tension : circuit ouvert
source de courant : court-circuit

② La structure est simplifiable car :


T_2 : toujours ouvert \rightarrow suppression

T_4 : toujours fermé \rightarrow fil.

③

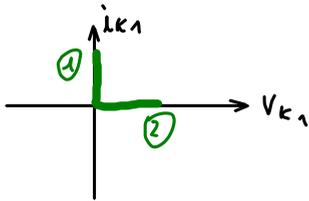


transistor

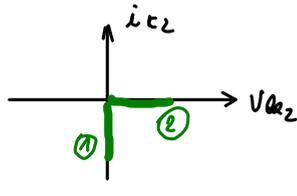

diode


10h42

④

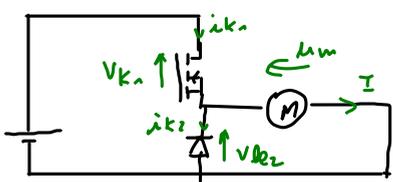

10h46

⑤

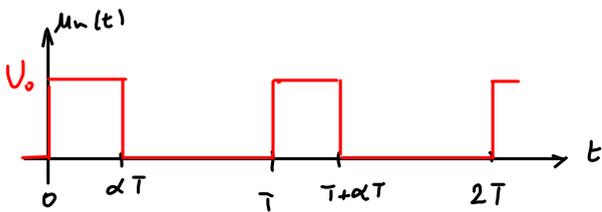

10h48

⑥

$$\langle i_m \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T i_m(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} U_0 dt$$

$$= \frac{1}{T} (U_0 \cdot \alpha T)$$

$$\langle i_m \rangle = \alpha U_0$$

⑦


$$\alpha = \frac{\langle i_m \rangle}{U_0}$$

$$\alpha = \frac{18}{24}$$

$$\alpha = 0,75$$

10h50

⑧

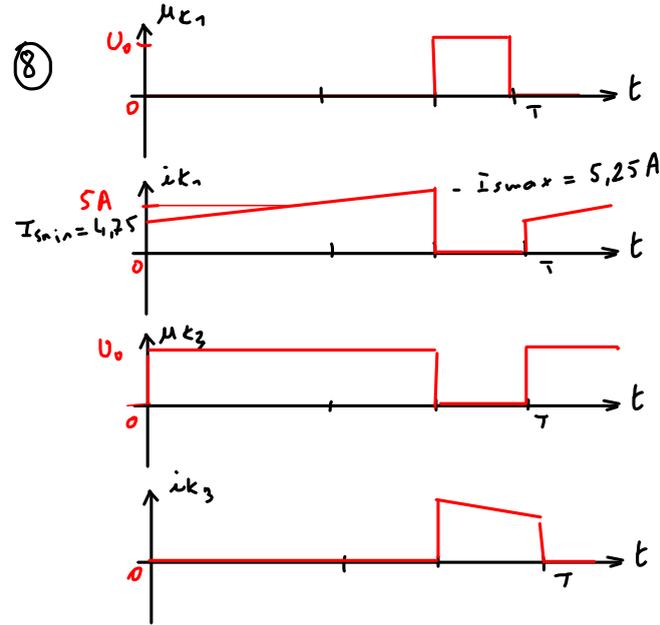

10h56

⑨

$$I_{R_n} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_{k_n}^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} \left(I_{smin} + \frac{\Delta i_s}{\alpha T} t \right)^2 dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} \left(I_{smin}^2 + 2 I_{smin} \frac{\Delta i_s}{\alpha T} t + \frac{\Delta i_s^2}{\alpha^2 T^2} t^2 \right) dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \left[I_{smin}^2 t + \frac{I_{smin} \Delta i_s}{\alpha T} t^2 + \frac{\Delta i_s^2}{\alpha^2 T^2} \frac{t^3}{3} \right]_0^{\alpha T}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \left(I_{smin}^2 \alpha T + I_{smin} \Delta i_s (\alpha T) + \frac{\Delta i_s^2 (\alpha T)^3}{\alpha^2 T^2 \cdot 3} \right)}$$

$$I_{R_n} = \sqrt{\alpha (I_{smin}^2 + I_{smin} \Delta i_s + \Delta i_s^2)}$$

$$I_{R_n} = \sqrt{0,75 (4,75^2 + 4,75 \times 0,5 + 0,5^2)}$$

$$I_{R_n} = 5,02 A$$

Choix du transistor

$$I_{k1} = 5A < I_D = 18A$$

$$V_{k1, \max} = U_0 = 24V < V_{DS} = 125V$$

$$f = 20kHz \ll f = 108MHz$$

effectif

constructeur

Le transistor convient et pourrait travailler à plus haute fréquence

Choix de la diode

$$|V_{k3}|_{\max} = 24V \ll V_{RM} = 600V$$

$$\langle i \rangle = 5A \ll I_0 = 30A$$

$$I_{k3, \max} = 5,25A \ll I_{FSM} = 140A$$

$$T = \frac{1}{f} = 50\mu s \ll t_{rr} = 0,1\mu s$$

La diode est largement dimensionnée pour cette application.

(10)




11h18

11h20


11h10

(11)

① $0 \leq t < \alpha T$


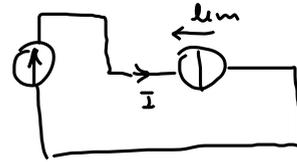


② $\alpha T \leq t < T$

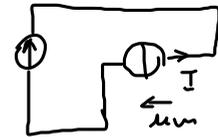


11h20

ou

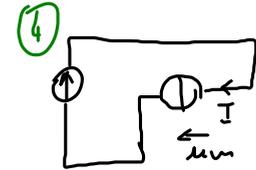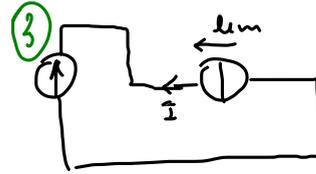

(12)

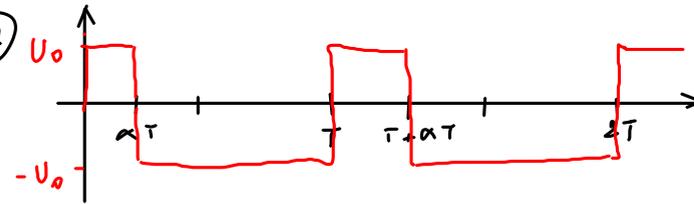

11h25

(13)

$$\begin{aligned} \langle u_m \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T u_m(t) dt = \frac{1}{T} \left(\int_0^{\alpha T} U_0 dt + \int_{\alpha T}^T -U_0 dt \right) \\ &= \frac{1}{T} (U_0 \alpha T - U_0 (T - \alpha T)) = \frac{1}{T} (U_0 (2\alpha T - T)) \end{aligned}$$

$$\boxed{\langle u_m \rangle = (2\alpha - 1) U_0} \quad \langle u_m \rangle = (2 \cdot 0,25 - 1) 24$$

$$\underline{\underline{\langle u_m \rangle = -12V}}$$

(14)

$$\text{Au maximum } \langle u_m \rangle = U_0 \Rightarrow 2\alpha_m - 1 = 1$$

$$\alpha_m = 1$$

$$\text{Inversement au minimum } \langle u_m \rangle = -U_0 \Rightarrow 2\alpha - 1 = -1$$

$$\Rightarrow \alpha_m = 0$$

Donc

$$\boxed{0 \leq \alpha \leq 1}$$

15) $\langle u_m \rangle = (2\alpha - 1) U_0$


$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{\langle u_m \rangle}{U_0} + 1 \right)$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{18}{24} + 1 \right)$$

$$\underline{\alpha = 0,875}$$

16) Les 2 commandes sont incompatibles puisque pour obtenir la même tension moyenne au moteur il faut des rapports cycliques différents.

17)

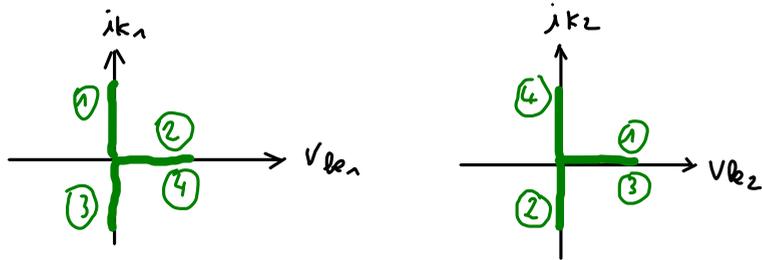

18) Diode inverse et transistor.

19)

